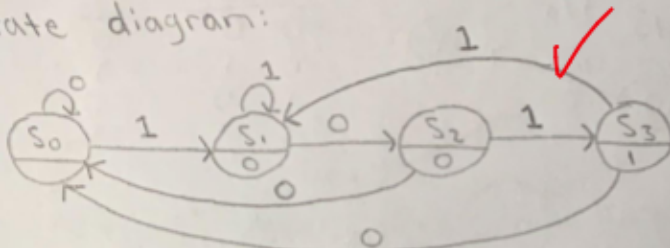


5.8

Moore Machine  
State diagram:



Brian Hert  
10-28-23  
CSC 137 HW#4

State table:

Present State A B	Input X	Next State A <sup>+</sup> B <sup>+</sup>	Output Z
0 0	0	0 0	0
0 0	1	0 1	0
0 1	0	1 0	0
0 1	1	0 1	0
1 0	0	0 0	0
1 0	1	1 1	0
1 1	0	0 0	1
1 1	1	0 1	1

Representation:

$S_0 \rightarrow 00$

$S_1 \rightarrow 01$

$S_2 \rightarrow 10$

$S_3 \rightarrow 11$

Z:

A \ B	0	1	1	0
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1

$$Z = AB$$


A \ B	0	1	1	0
0	0	0	0	1
1	0	1	0	0

$$A^+ = \bar{A}B\bar{X} + A\bar{B}X$$

A \ B	0	1	1	0
0	0	1	1	0
1	0	1	1	0


$$B^+ = X$$

Schematic circuit:

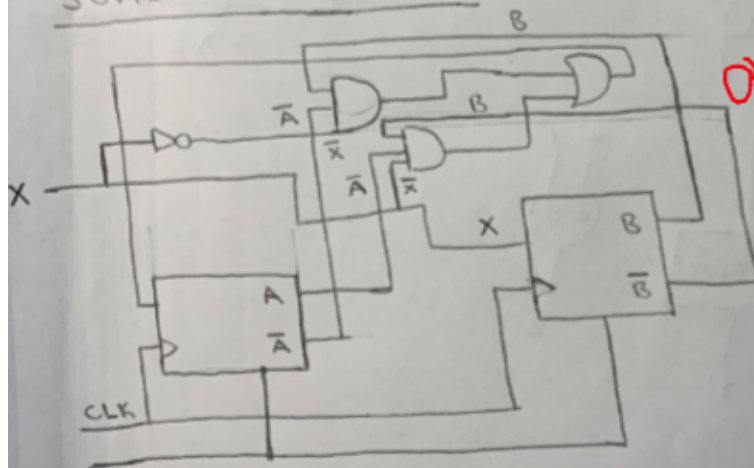

5.9

Mealy Machine  
State diagram

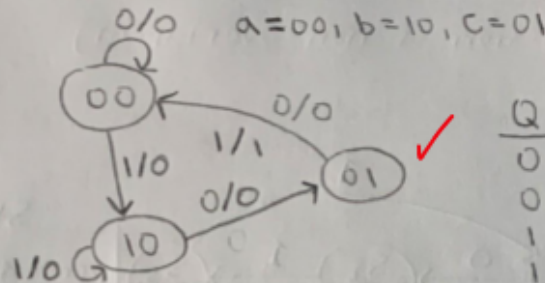

Q	Q*	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

State table

Present State	Input	Next State	Output	Flip Flop Excitation
X Y	Z	X' Y'	Z'	D <sub>x</sub> D <sub>y</sub>
0 0	0	0 0	0	0 0
0 0	1	1 0	0	1 0
0 1	0	0 0	0	0 0
0 1	1	0 0	1	0 0
1 0	0	0 1	0	0 1
1 0	1	1 0	0	1 0
1 1	0	X X	X	X X
1 1	1	X X	X	X X

D<sub>x</sub>

X \ Y	00	01	11	10
0		1		
1		1	X	X

$$D_x = (001 + 101) = YZ'$$

D<sub>y</sub>

X \ Y	00	01	11	10
0				
1	1		X	X


$$D_y = (100 + 110) = XZ$$

Z

X \ Y	00	01	11	10
0			X	
1		1	X	

$$Z = XZ$$

Schematic Circuit:

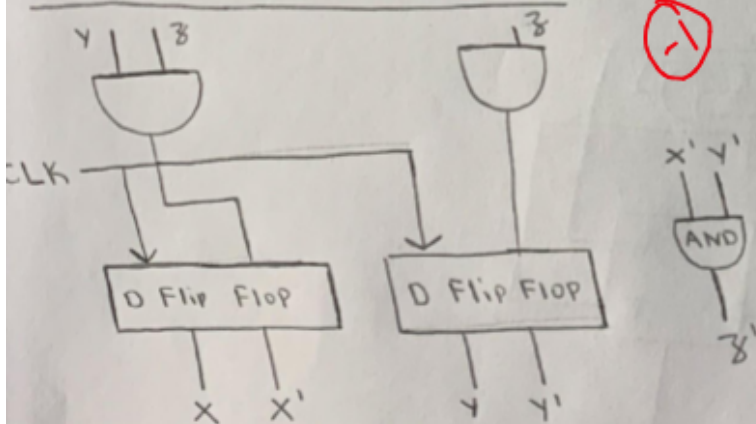

5.10

Given a sequence is "1001" by using Moore machine

